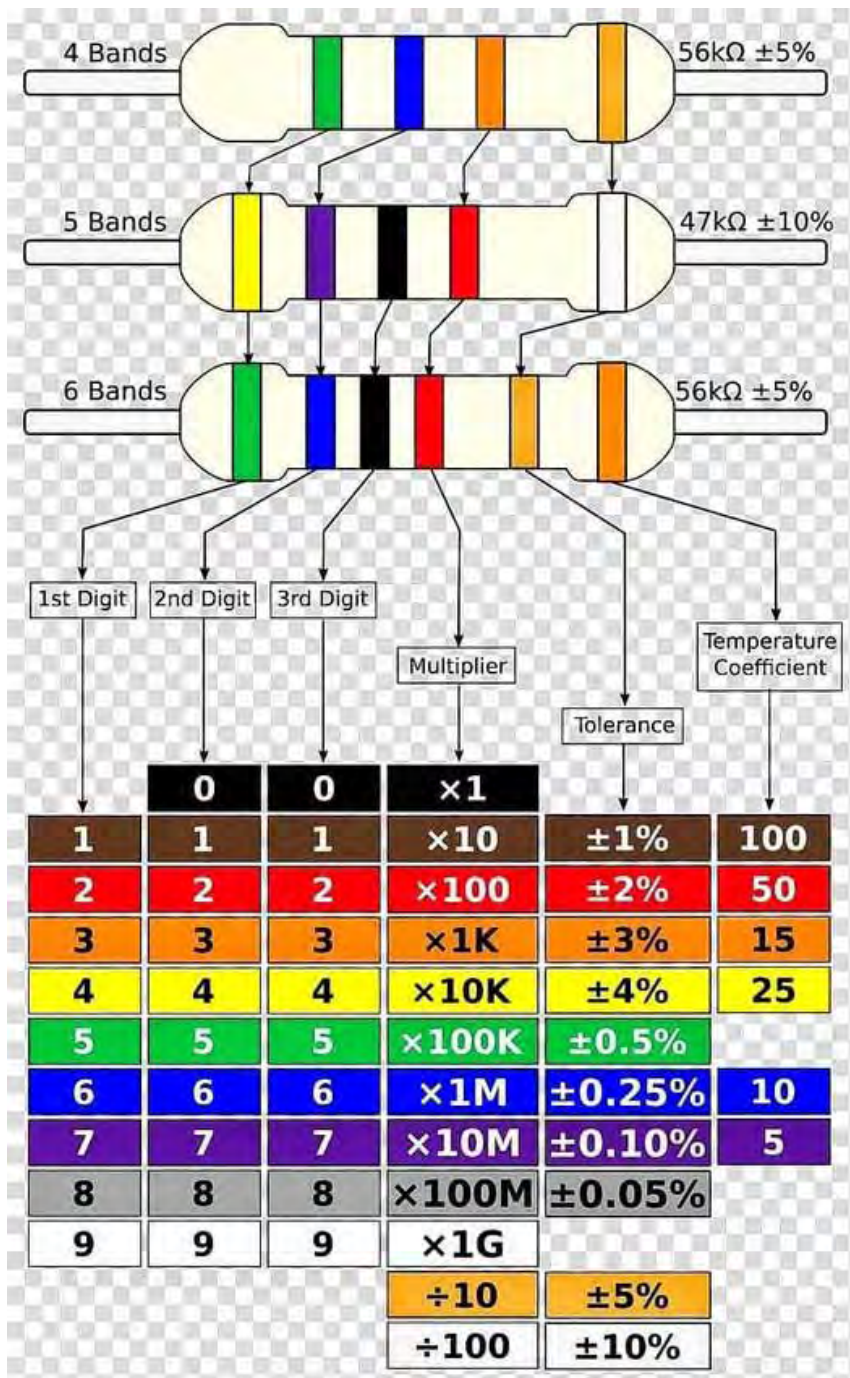


RESSOURCES



Les types de montages

Le montage en série : les éléments du circuit sont placés les uns à la suite des autres. L'intensité est la même dans tout le circuit, les tensions aux bornes de chaque récepteur s'ajoutent.

Le montage en parallèle : chaque élément est repris sur le précédent ou sur le générateur par une dérivation. C'est ainsi que sont raccordés les éléments d'une installation électrique. La tension est identique aux bornes de chaque élément, les intensités s'ajoutent.

