

Les circuits de prises de courant


Recommandations de la norme :

- 8 socles de prises maximum s'ils sont alimentés avec des conducteurs en 1,5 mm² ;
- 12 socles de prises maximum s'ils sont alimentés en 2,5 mm² ;
- 6 socles de prises sur un circuit dédié dans la cuisine dont 4 au niveau des plans de travail ;
- un circuit spécialisé 32 A ;
- chaque gros appareil ménager est alimenté par un circuit spécialisé.


Lignes nécessaires pour l'alimentation des prises de courant :

- 1 3 x 2,5 mm² pour sèche-linge (circuit spécialisé) ;
- 2 3 x 2,5 mm² pour lave-linge (circuit spécialisé) ;
- 3 3 x 2,5 mm² pour ballon d'eau chaude (circuit spécialisé) ;
- 4 3 x 2,5 mm² ou 3 x 1,5 mm² pour PC garage ;
- 5 3 x 2,5 mm² pour congélateur (circuit spécialisé) ;
- 6 3 x 2,5 mm² pour PC salon ;
- 7 3 x 1,5 mm² pour PC extérieure (circuit spécialisé) ;
- 8 3 x 2,5 mm² pour lave-vaisselle (circuit spécialisé) ;
- 9 3 x 2,5 mm² ou 3 x 1,5 mm² pour PC couloir, cuisine, et salle de bains ;
- 10 3 x 2,5 mm² pour les 6 PC cuisine (circuit dédié) ;
- 11 3 x 6 mm² pour plaques de cuisson (circuit spécialisé) ;
- 12 3 x 2,5 mm² pour four (circuit spécialisé) ;
- 13 3 x 2,5 mm² ou 3 x 1,5 mm² pour PC chambre et cuisine.

 À prendre en compte éventuellement

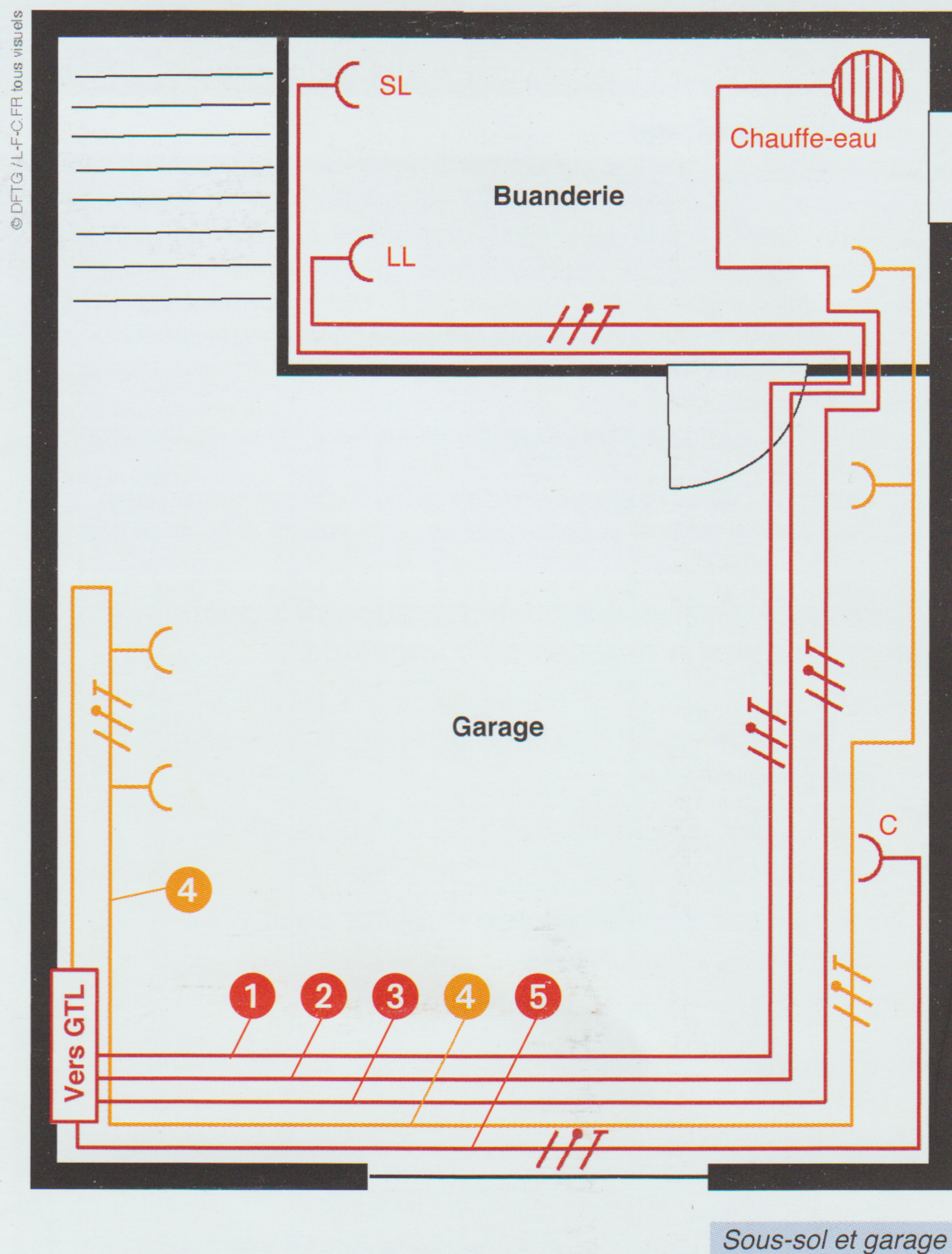

Rez-de-chaussée

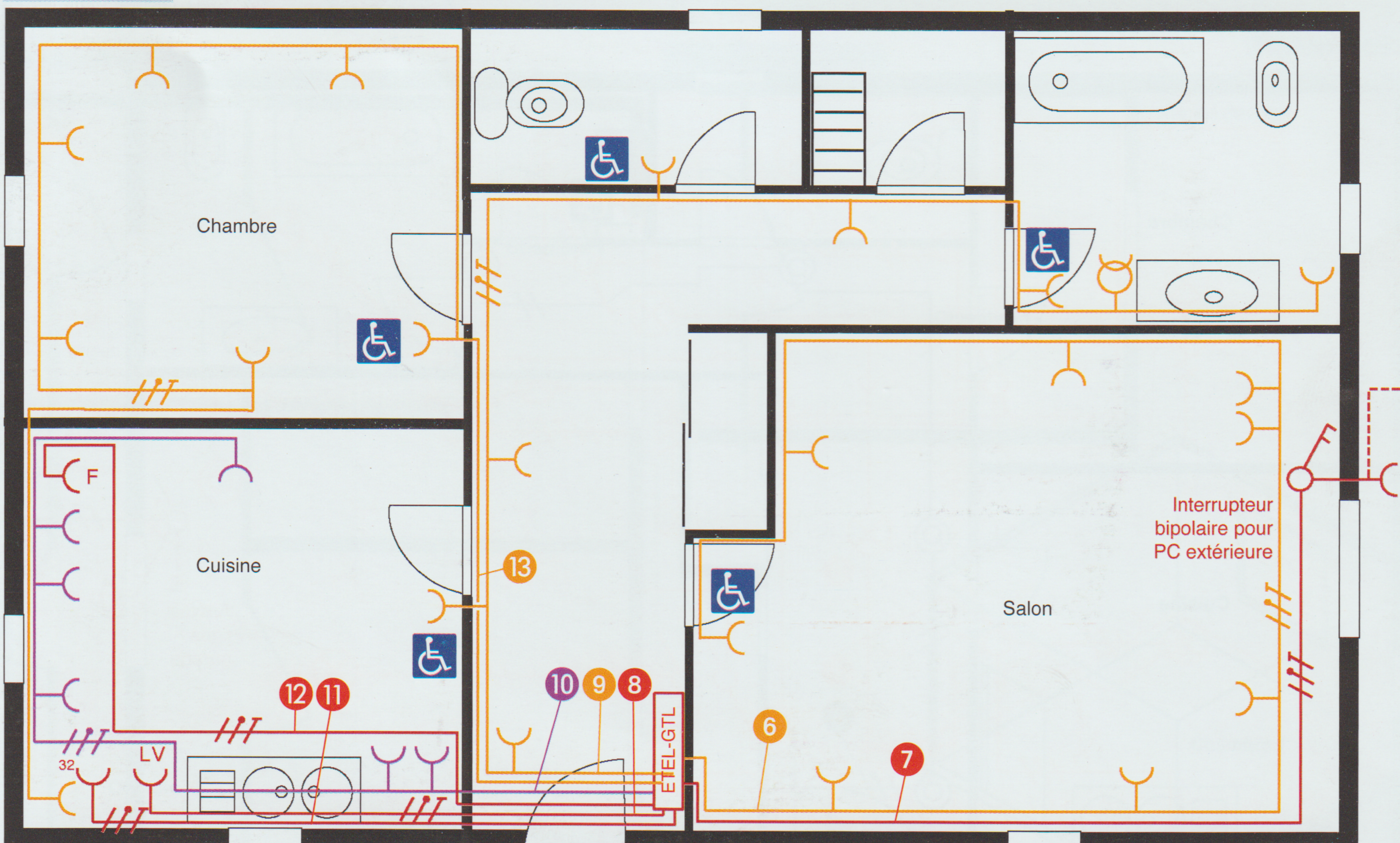

 1 socle de prise de courant supplémentaire à l'entrée de la pièce, placé côté intérieur et situé à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m.